

Návrh číslicových systémů (INC): Projekt: Ukázka implementace

Lukáš Kekely


Brno University of Technology, Faculty of Information Technology
Božetěchova 1/2, 612 00 Brno - Královo Pole
ikekely@fit.vutbr.cz



 01. 02. 2023

- Číslicový návrh nefunguje jako imperativní programování
 - komplexní funkcionality se nevyjadřuje jako sekvence příkazů
 - všechny komponenty pracují neustále a vzájemně paralelně
 - obvody skládáme ze známých kousků jako puzzle nebo lego
 - spojením jednoduchých komponent postavíme složitější
- Obvod nepopisovat jako jeden velký VHDL proces řízený CLK
 - všechny výstupy jsou registrovány a o takt později
 - RTL schéma nelze v kódu snadno rozpoznat
 - kód je obecně hůře čitelný a pochopitelný
- **Každá RTL součástka popsána samostatným procesem**

```
p_all: process(CLK, RST)
begin
    if (RST='1') then
        cnt <= "00";
        cnt_out <= "00";
        dout <= "0000";
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        cnt <= cnt + 1;
        if (cnt = "11") then
            cnt_out_ce <= '1';
        else
            cnt_out_ce <= '0';
        end if;
        if (cnt_out_ce='1') then
            cnt_out <= cnt_out + 1;
        end if;
        dout <= "0000";
        case cnt_out is
            when "00" => dout(0) <= din;
            when "01" => dout(1) <= din;
            when "10" => dout(2) <= din;
            when "11" => dout(3) <= din;
            when others => dout <= "0000";
        end case;
    end if;
end process;
```




```
p_cnt1: process(CLK, RST)
begin
    if (RST='1') then
        cnt_out <= "00";
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        cnt <= cnt + 1;
    end if;
end process;
```

```
p_cmp: process(cnt)
begin
    if (cnt = "11") then
        cnt_out_ce <= '1';
    else
        cnt_out_ce <= '0';
    end if;
end process;
```

```
p_cnt2: process(CLK)
Begin
    if (RST='1') then
        cnt_out <= "00";
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        if (cnt_out_ce='1') then
            cnt_out <= cnt_out + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```
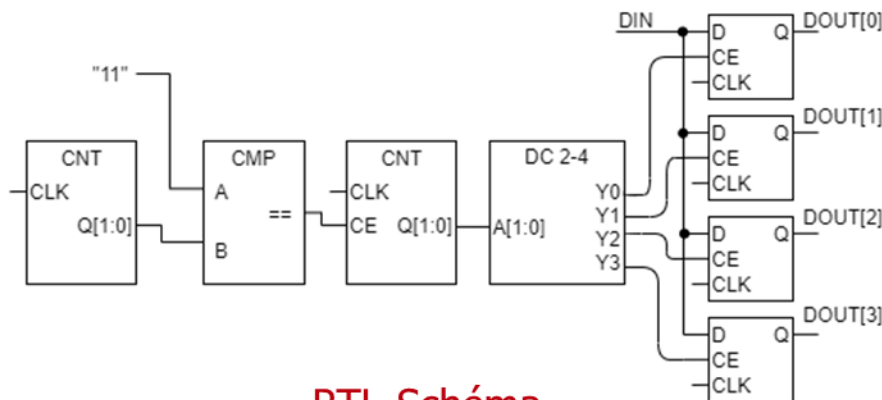
```
p_dec_reg: process(CLK, RST)
begin
    if (RST='1') then
        dout <= "0000";
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        case sel is
            when "00" => dout(0) <= din;
            when "01" => dout(1) <= din;
            when "10" => dout(2) <= din;
            when "11" => dout(3) <= din;
            when others => dout <= "0000";
        end case;
    end if;
end process;
```



RTL Schéma

```
p_dec_reg: process(CLK, RST)
begin
    if (RST='1') then
        dout <= "0000";
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        case sel is
            when "00" => dout(0) <= din;
            when "01" => dout(1) <= din;
            when "10" => dout(2) <= din;
            when "11" => dout(3) <= din;
        end case;
    end if;
end process;
```




```
p_dec: process(sel)
begin
    dout_ce <= "0000";
    case sel is
        when "00" => dout_ce <= "0001";
        when "01" => dout_ce <= "0010";
        when "10" => dout_ce <= "0100";
        when "11" => dout_ce <= "1000";
        when others => dout_ce <= "0000";
    end case;
end process;
```

```
p_reg0: process(CLK, RST)
begin
    if (RST='1') then
        dout(0) <= '0';
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        if (dout_ce(0)='1') then
            dout(0) <= din
        end if;
    end if;
end process;
```

...
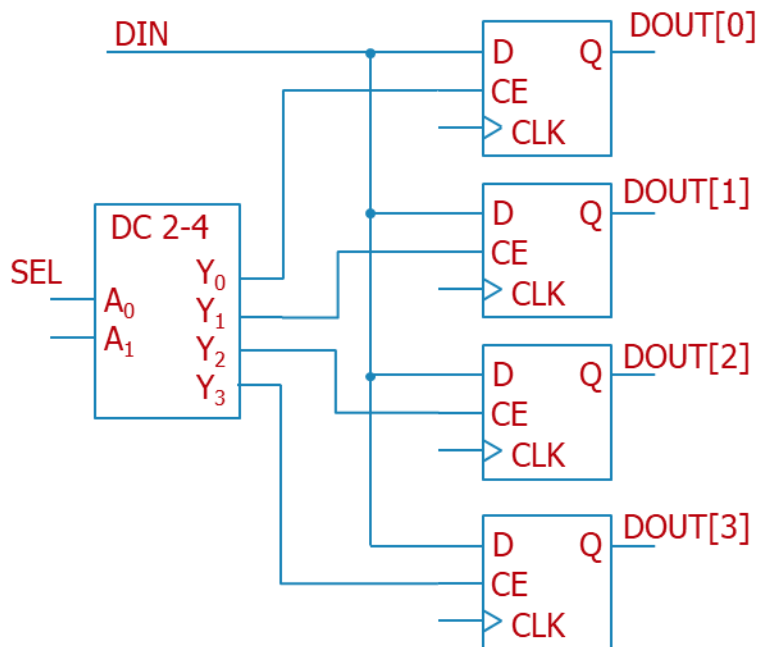
```
p_reg3: process(CLK, RST)
begin
    if (RST='1') then
        dout(3) <= '0';
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        if (dout_ce(3)='1') then
            dout(3) <= din
        end if;
    end if;
end process;
```



Komparátor

```
p_cmp: process (X)
begin
  if (X = "11") then
    Y <= '1';
  else
    Y <= '0';
  end if;
end process;
```



```
Y <= '1' when (X = "11") else '0';
```

Multiplexor

```
p_mux2: process (SEL, X0, X1)
begin
  if (SEL = '1') then
    Y <= X1;
  else
    Y <= X0;
  end if;
end process;
```




```
Y <= X1 when (SEL = '1') else X0;
```

```
p_mux4 : process (X1,X2,X3,X4,SEL)
begin
  case SEL is
    when "00" => Y <= X0 ;
    when "01" => Y <= X1 ;
    when "10" => Y <= X2 ;
    when "11" => Y <= X3 ;
    when others => Y <= '0';
  end case;
end process p_mux;
```



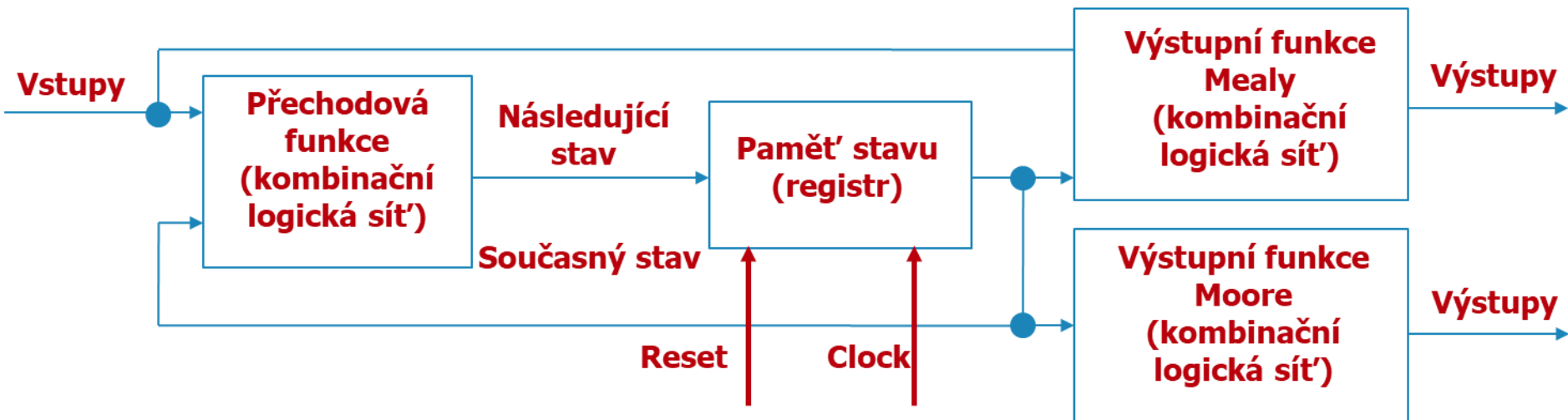
```
with SEL select
  Y <= X0 when "00",
        X1 when "01",
        X2 when "10",
        X3 when "11",
        '0' when others;
```



```
nstate_logic: process(pstate, A)
begin
  case pstate is
    when S_sudy =>
      nstate <= S_sudy;
      if (A='1') then
        nstate <= S_lichy;
      end if;
    when S_lichy =>
      nstate <= S_lichy;
      if (A='1') then
        nstate <= S_sudy;
      end if;
    when others =>
      nstate <= S_sudy;
  end case;
end process;
```

```
pstatereg: process(RST, CLK)
begin
  if (RST='1') then
    pstate <= S_sudy;
  elsif (CLK'event) and
    (CLK='1') then
    pstate <= nstate;
  end if;
end process;
```
 
```
output_logic: process(pstate)
begin
  case pstate is
    when S_sudy =>
      Y <= '0';
    when S_lichy =>
      Y <= '1';
    when others =>
      Y <= '0';
  end case;
end process;
```



- Neúplný sensitivity list procesu
 - **Projev:** chování obvodu v simulaci je jiné než očekáváte
 - **Odhalení:** varování ve výpisu průběhu syntézy obvodu
 - **Nejčastější výskyt:**
 - procesy FSM, kromě vstupů FSM se používá také aktuální stav
 - kombinační obvody, např. SEL nebo D při MUX/DEMUX
 - registry, reset signál při implementaci s asynchronním resetem

```
nstate_logic: process(pstate, A)
begin
    case pstate is
        when S_sudy =>
            nstate <= S_sudy;
            if (A='1') then
                nstate <= S_lichy;
            end if;
        when S_lichy =>
            nstate <= S_lichy;
            if (A='1') then
                nstate <= S_sudy;
            end if;
        when others =>
            nstate <= S_sudy;
        end case;
    end process;
```

```
p_mux4 : process(X1,X2,X3,X4,SEL)
begin
    case SEL is
        when "00" => Y <= X0 ;
        when "01" => Y <= X1 ;
        when "10" => Y <= X2 ;
        when "11" => Y <= X3 ;
        when others => Y <= '0';
    end case;
end process p_mux;
```

```
pstatereg: process(RST, CLK)
begin
    if (RST='1') then
        pstate <= S_sudy;
    elsif (CLK'event) and
        (CLK='1') then
        pstate <= nstate;
    end if;
end process;
```

- Nechtěný latch v kombinačním obvodu nebo místo registru
 - **Projev:** chování po syntéze může být jiné než očekáváte
 - **Odhalení:** varování ve výpisu průběhu syntézy obvodu
 - **Nejčastější výskyt:**
 - procesy FSM, definovat přiřazení implicitní hodnoty všech výstupů nebo definovat jejich hodnotu ve všech situacích
 - kombinační obvody, nepokrytí všech možností if nebo case
 - registry, nepoužívat hladinové, všechny taktovat hodinami CLK

```
output_logic: process(pstate)
begin
    case pstate is
        when S_sudy =>
            Y <= '0';
        when S_lichy =>
            Y <= '1';
        when others =>
            Y <= '0';
    end case;
end process;
```

```
p_demux: process(din, sel)
begin
    dout <= "0000";
    case sel is
        when "00" => dout(0) <= din;
        when "01" => dout(1) <= din;
        when "10" => dout(2) <= din;
        when "11" => dout(3) <= din;
        when others => dout <= "0000";
    end case;
end process;
```


```
p_reg0: process(CLK, RST)
begin
    if (RST='1') then
        dout(0) <= '0';
    elsif (CLK'event) and
        (CLK='1') then
        if (dout(0)='1') then
            dout(0) <= din;
        end if;
    end if;
end process;
```



Stavy automatu: Idle, Start, Data, Stop


Vstupní signály: vld, bit_end, word_end

Mealyho výstupy: <žádné>

 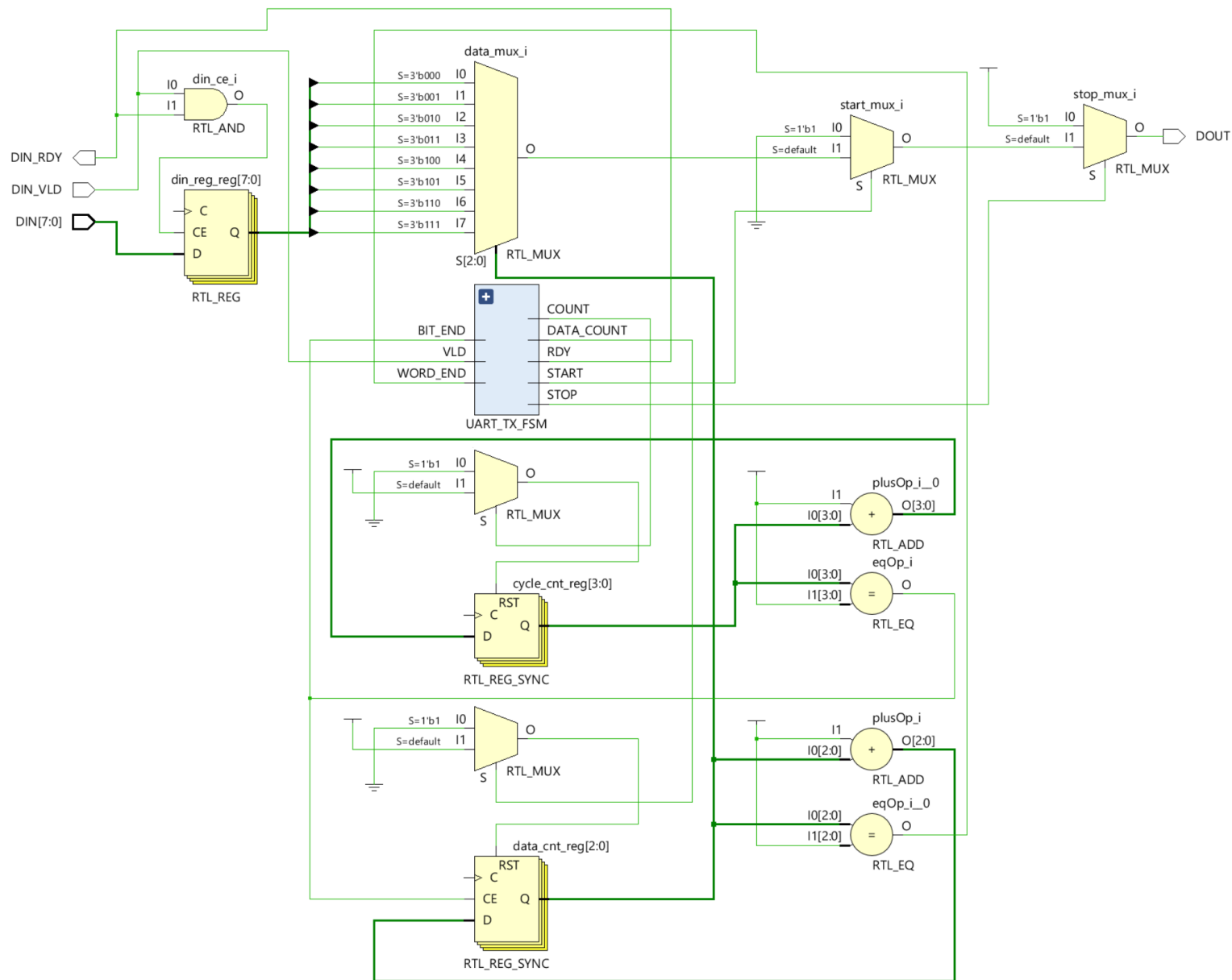Moorovy výstupy: rdy, start, stop, count, data_count





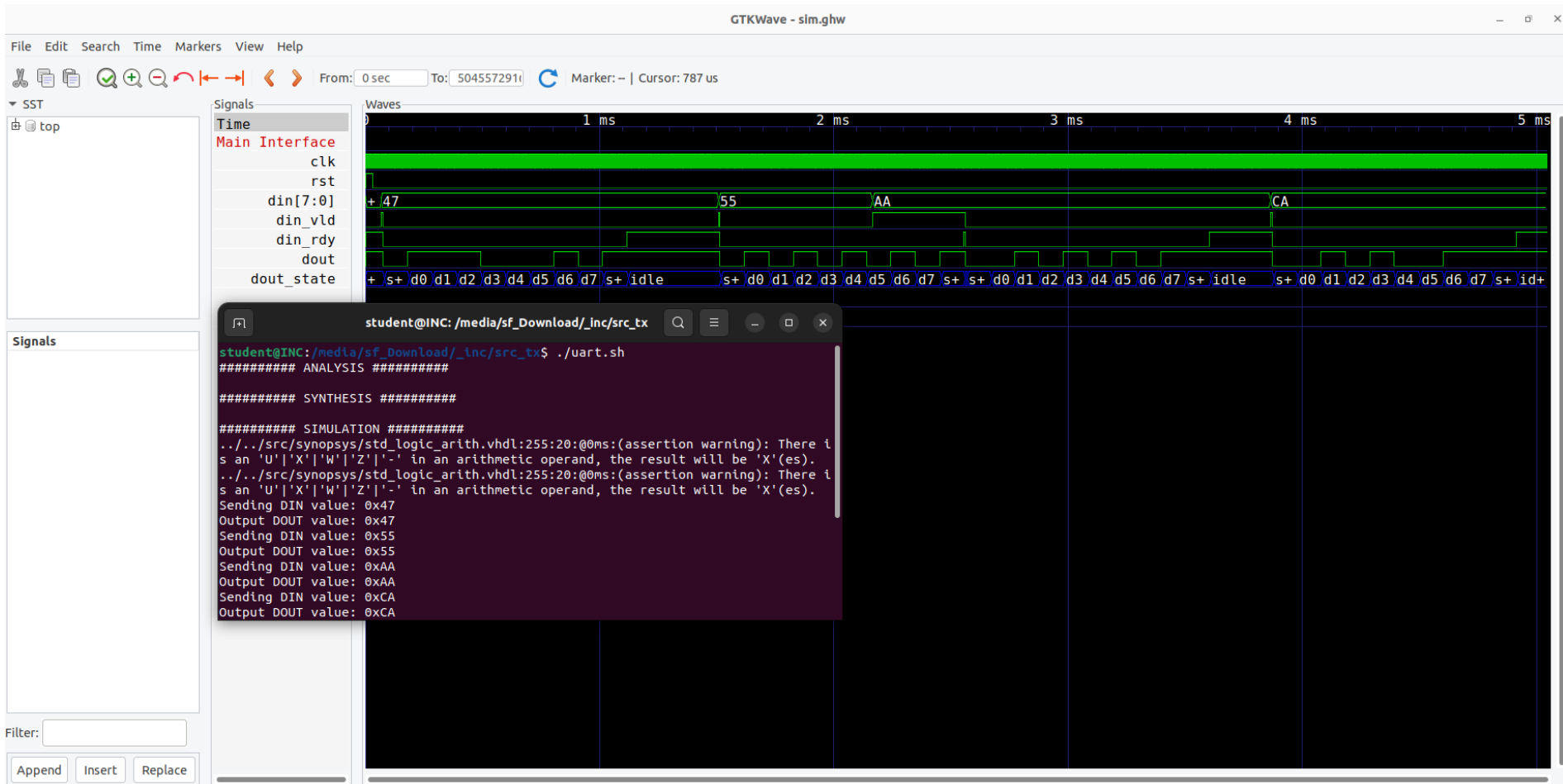

Děkuji za pozornost!